

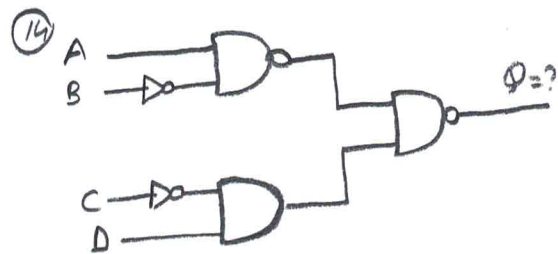
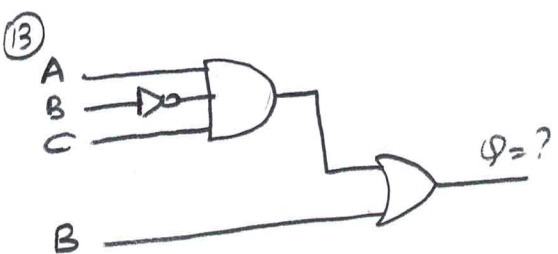
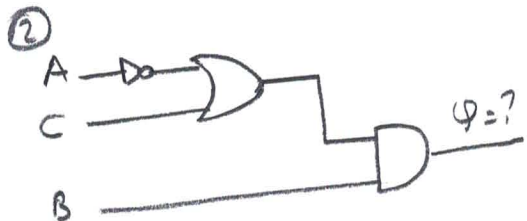
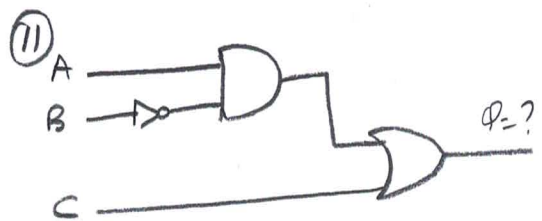
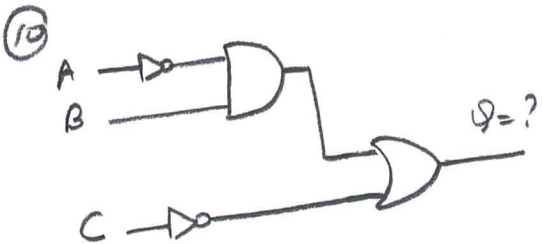
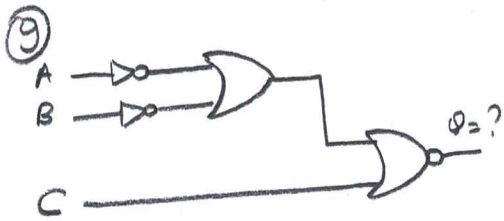
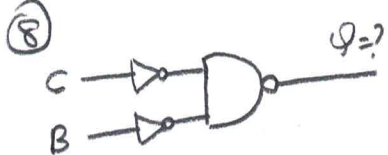
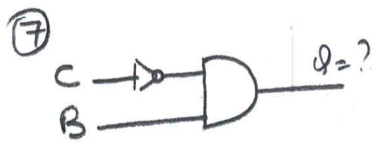
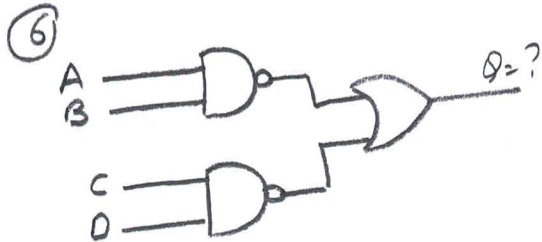
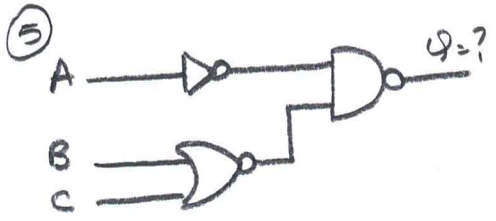
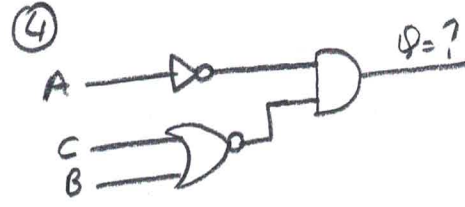
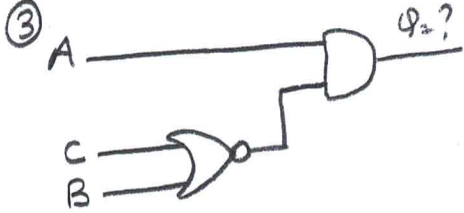
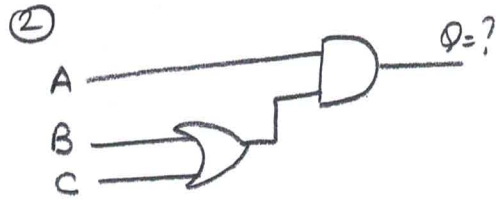
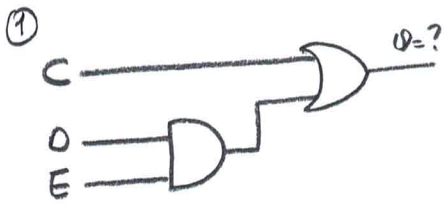
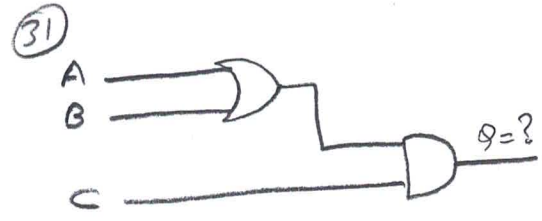
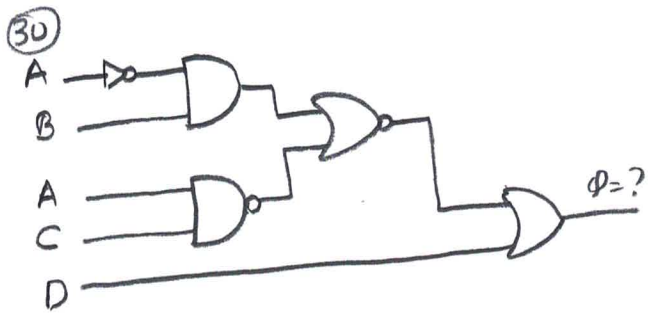
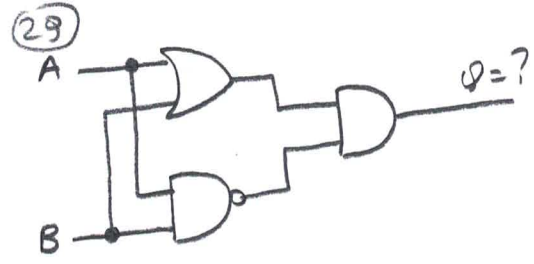
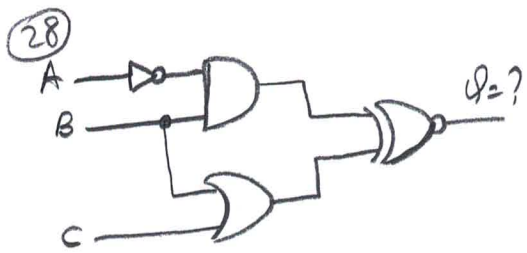
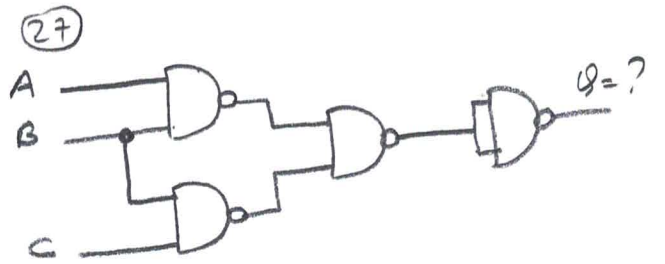
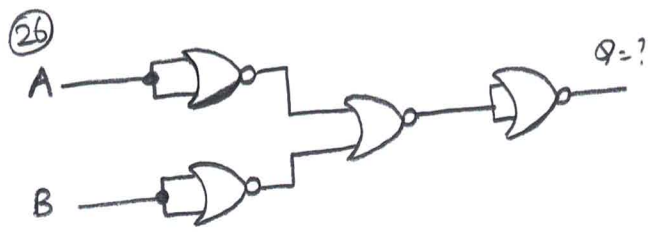
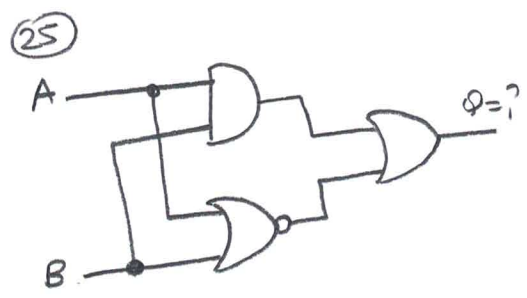
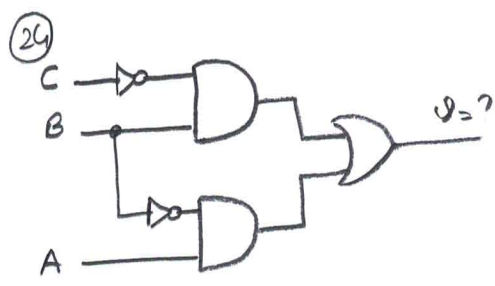
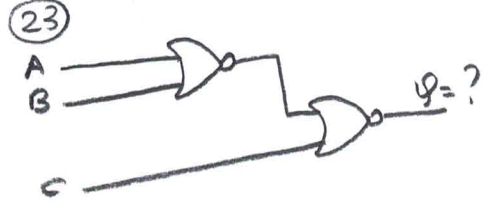
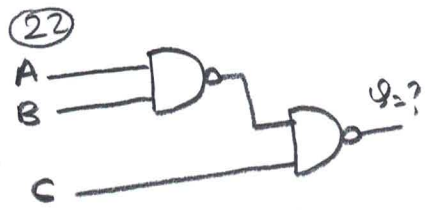
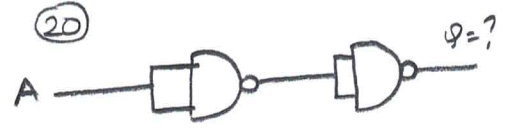
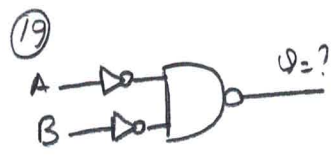
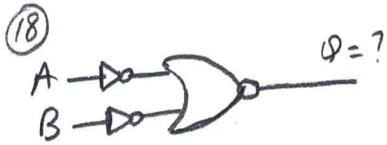


(elobilgi.com)













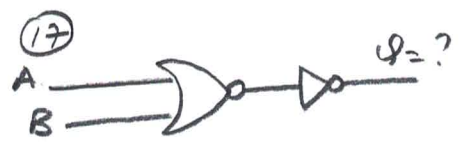
Aşağıdaki lojik devrelerin ifadelerini çıkartınız.













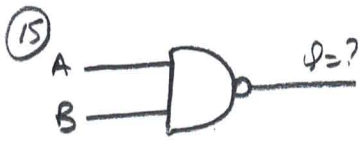
Asağıdaki lojik devrelerin ifadelerini çıkartınız.



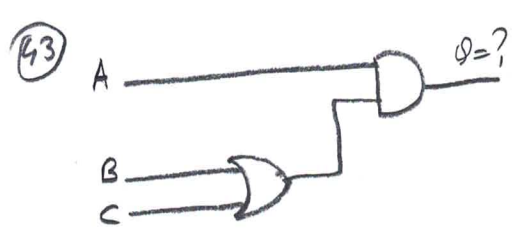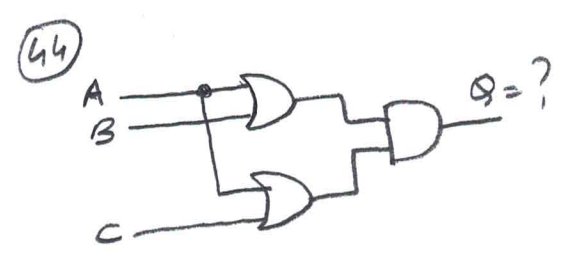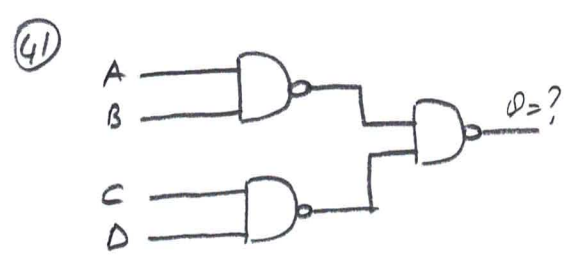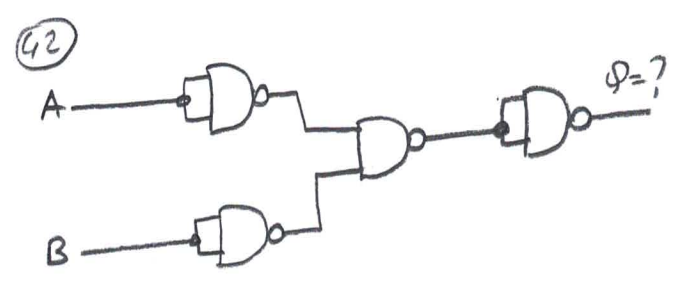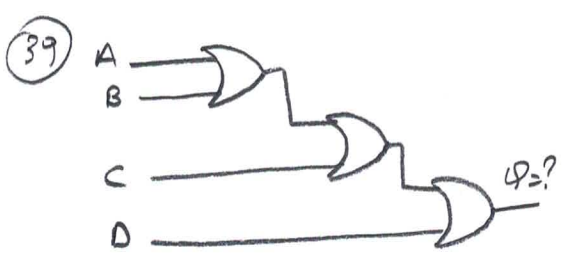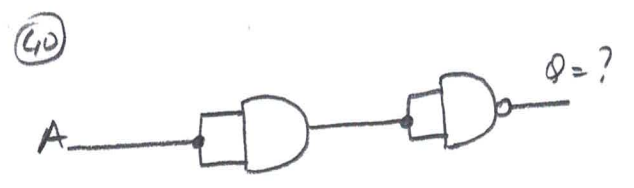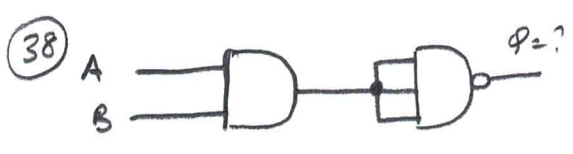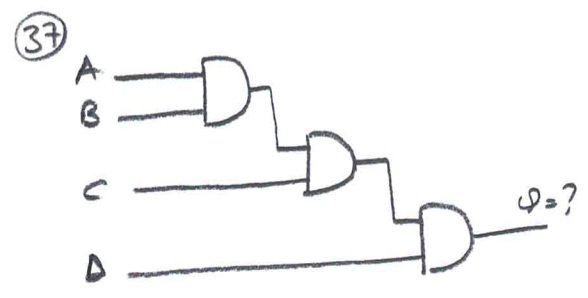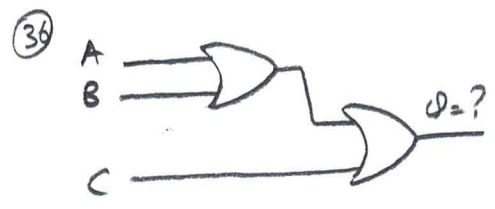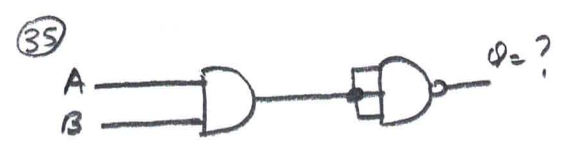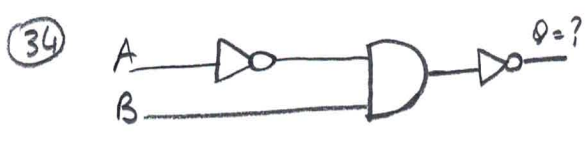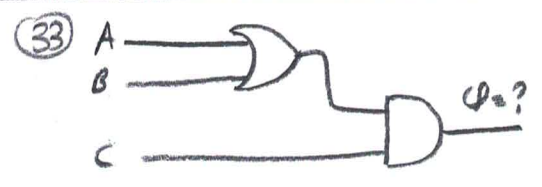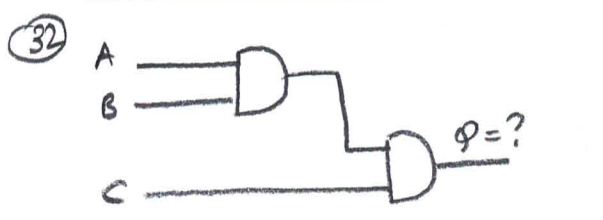Asağıdaki lojik devrelerin çıkış ifadelerini bulunuz













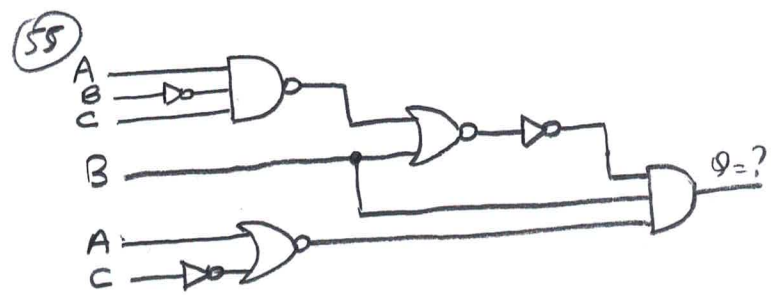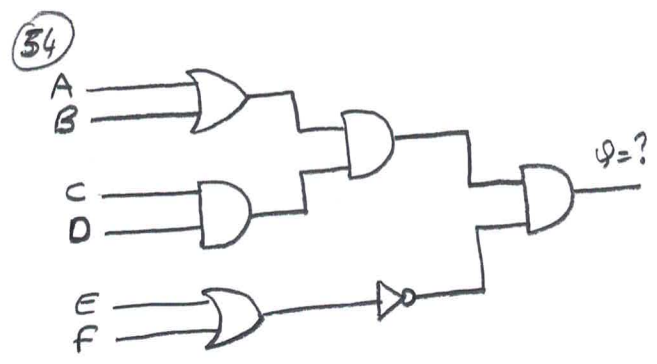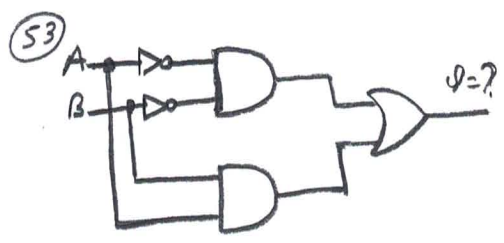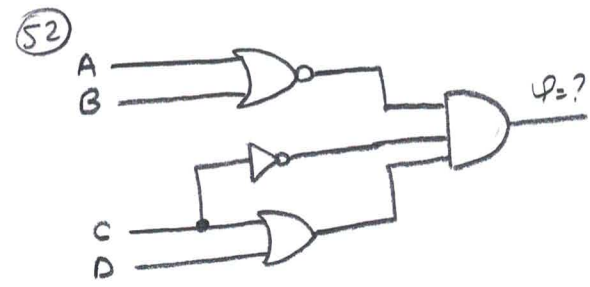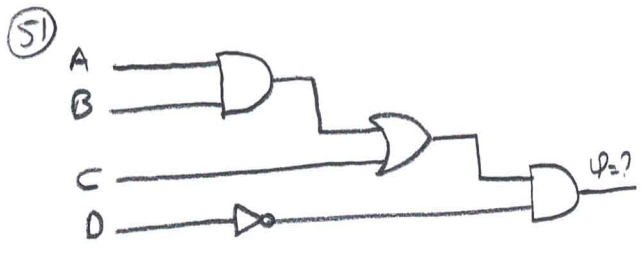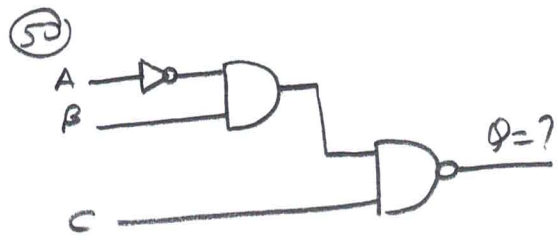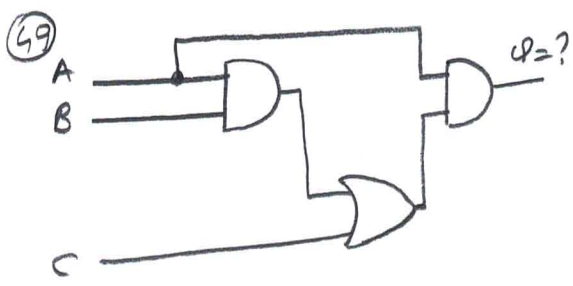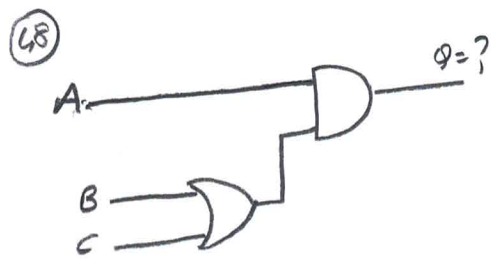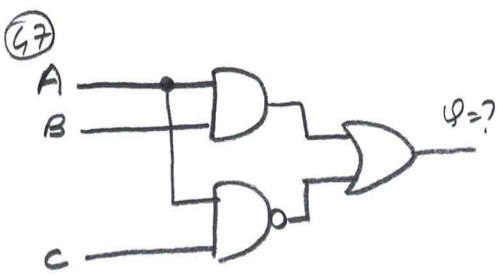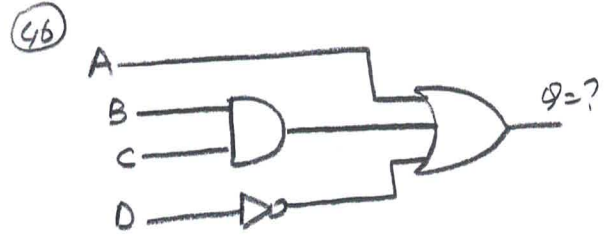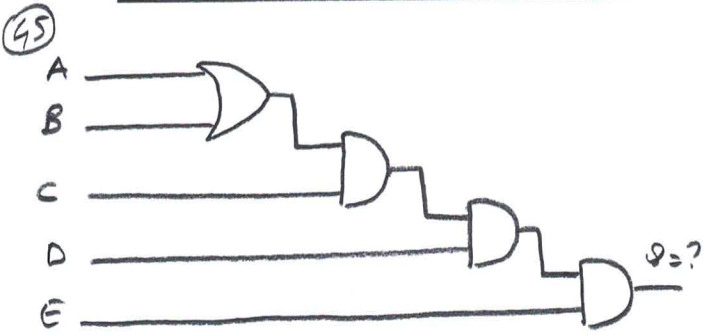(etbbipi.com)
 Aşağıdaki lojik devrelerin ifadelerini bulunuz.











(lebbipi.com)

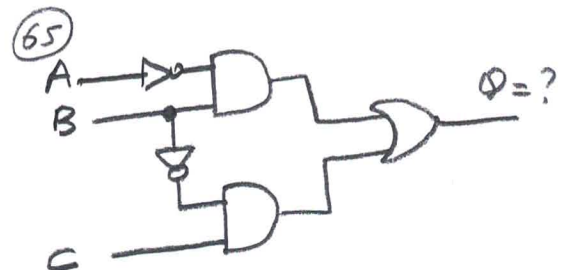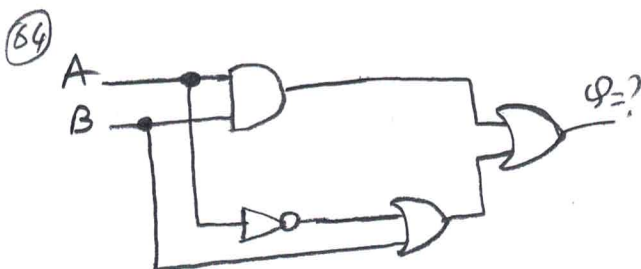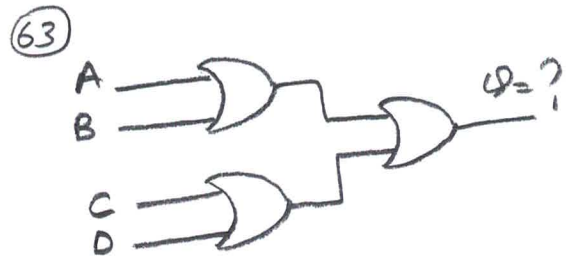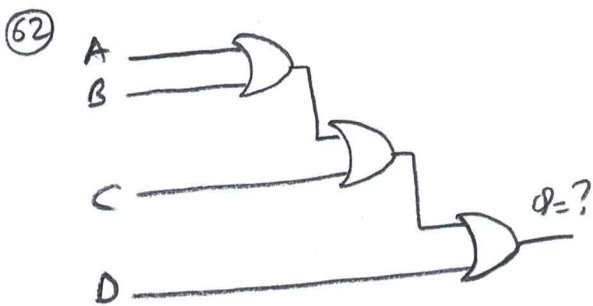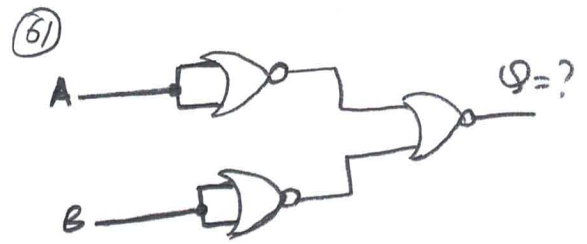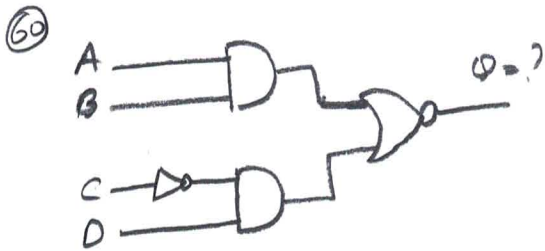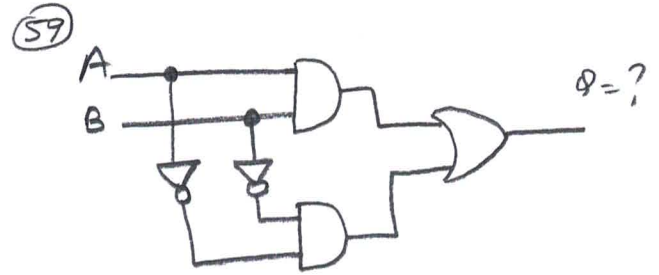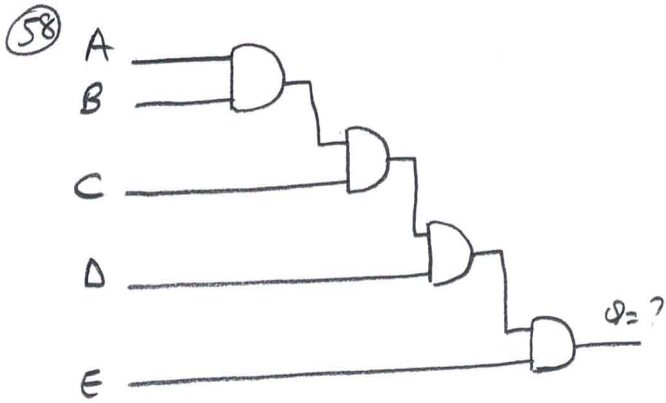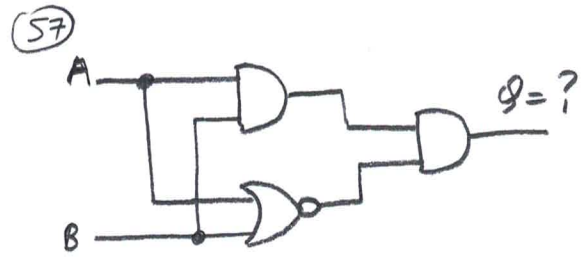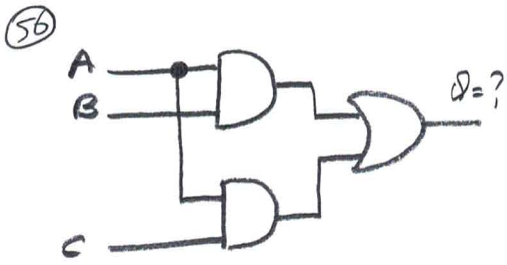Aşağıdaki lojik devrelerin çıkış ifadesini bulunuz.












(ebbiipi.com)

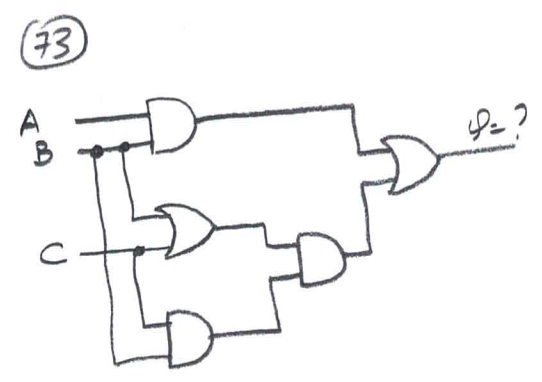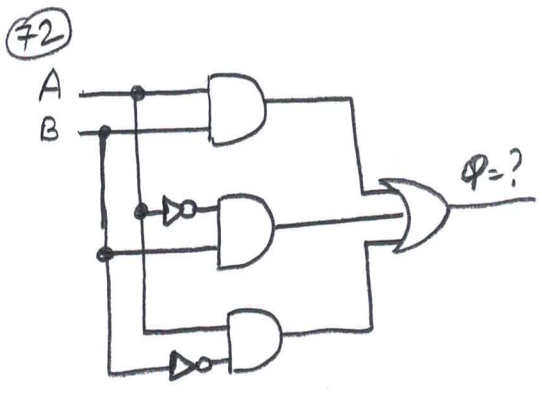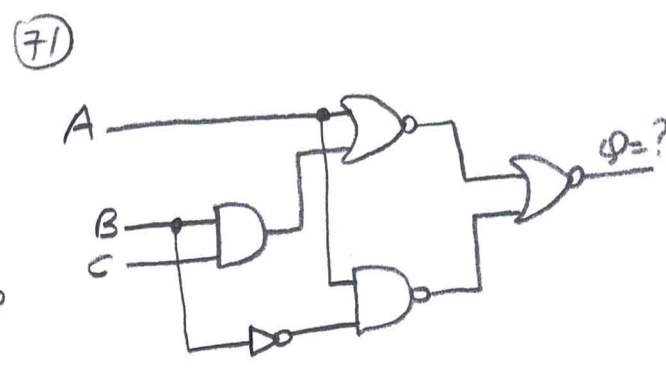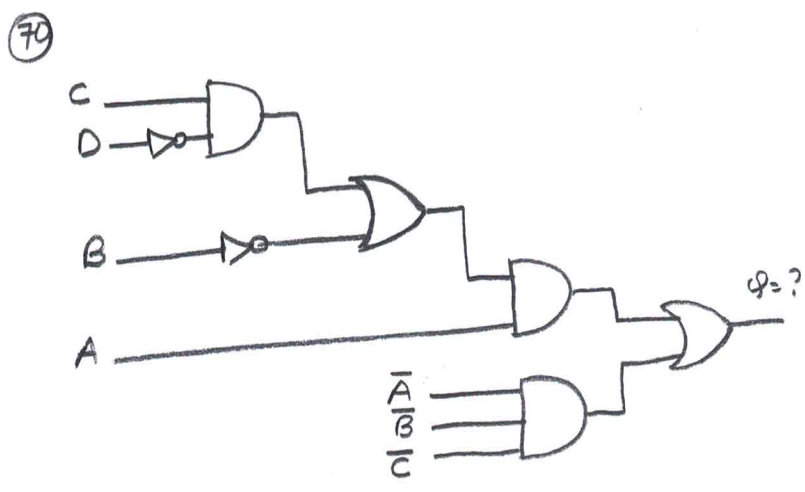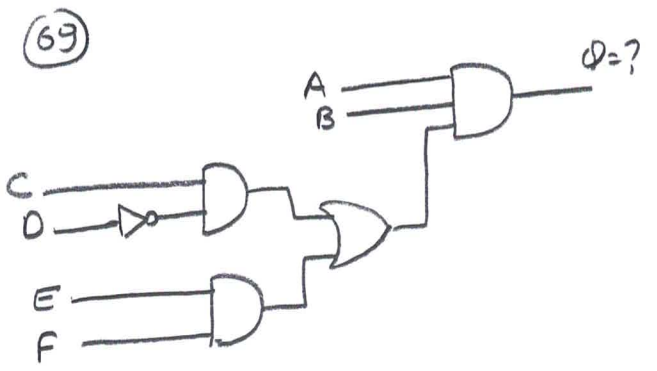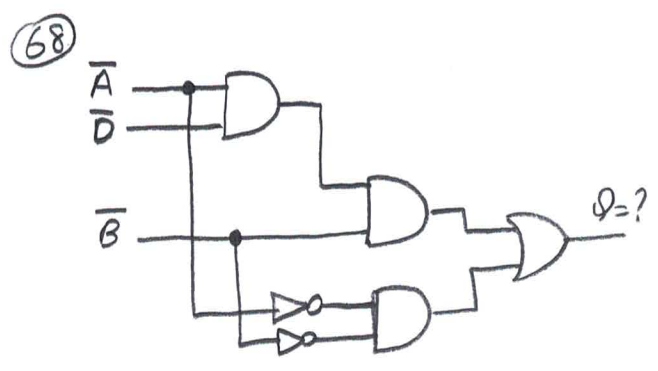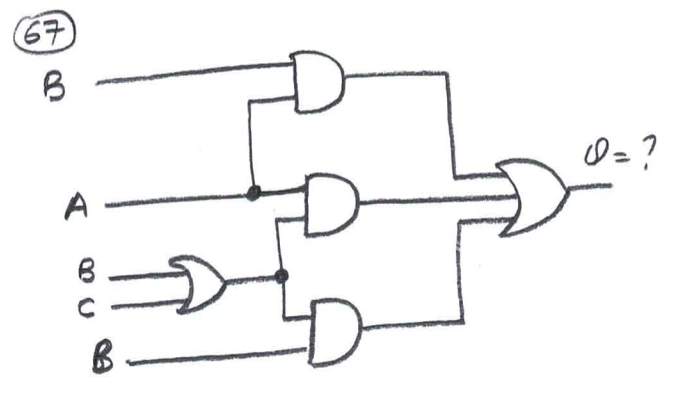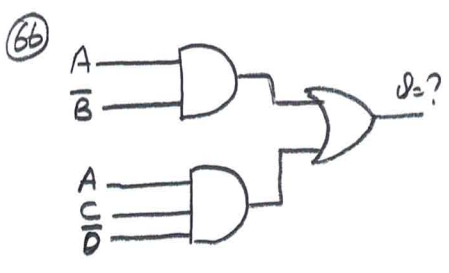Aşağıdaki lojik devrelerin çıkış ifadelerini bulunuz.










(elobibi.com)

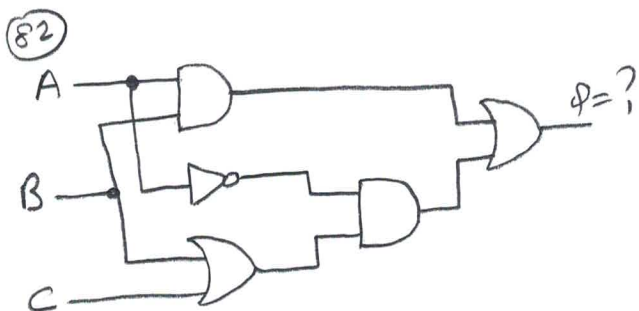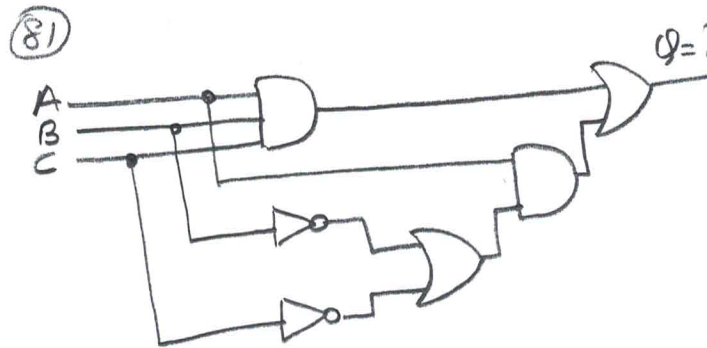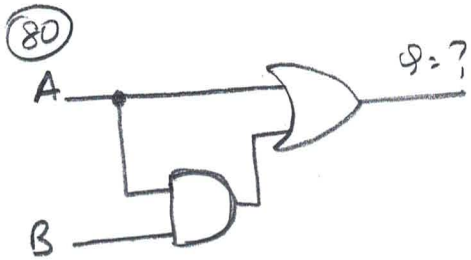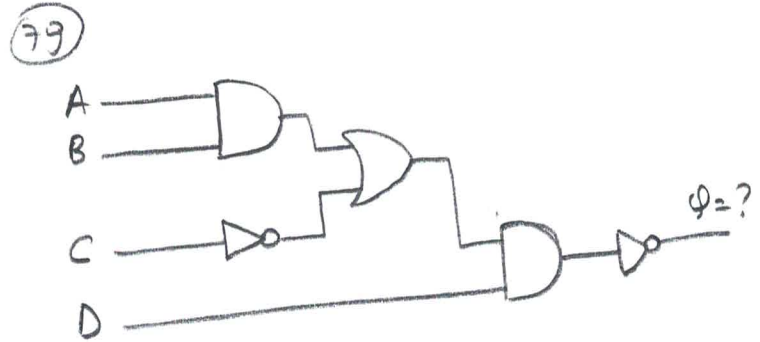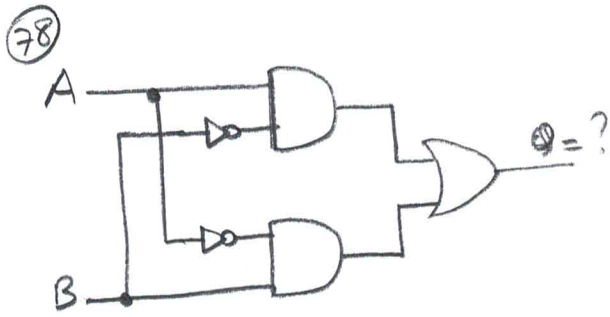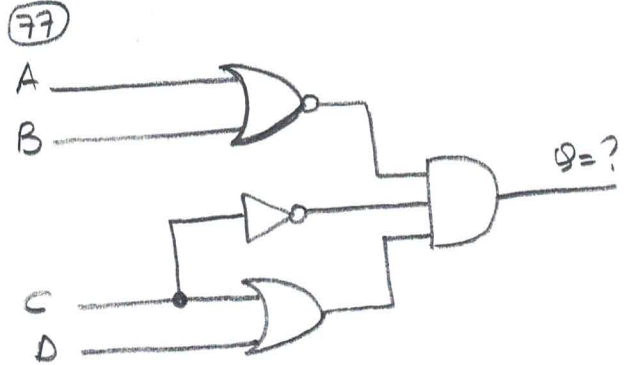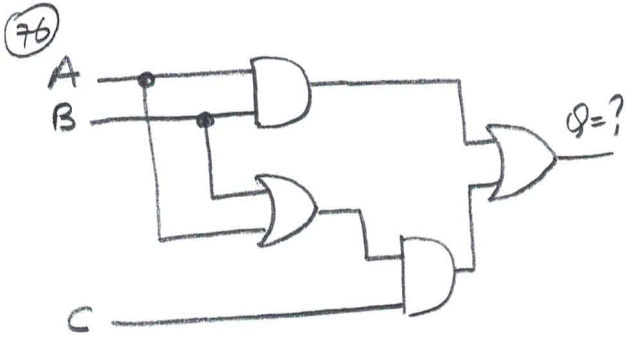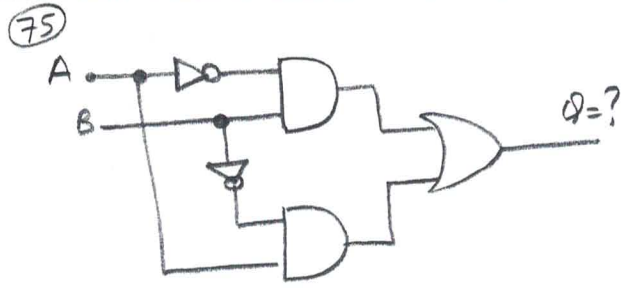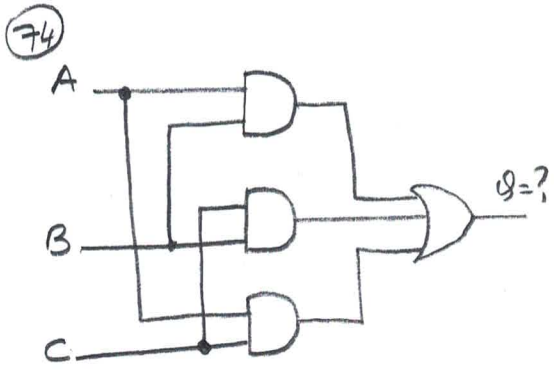Asağıdaki lojik devrelerin çıkış ifadelerini bulunuz.








(elobilgi.com)

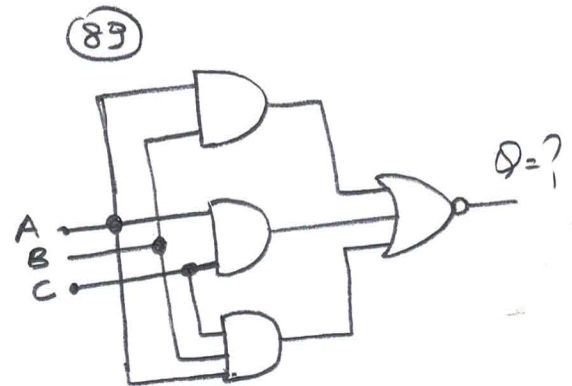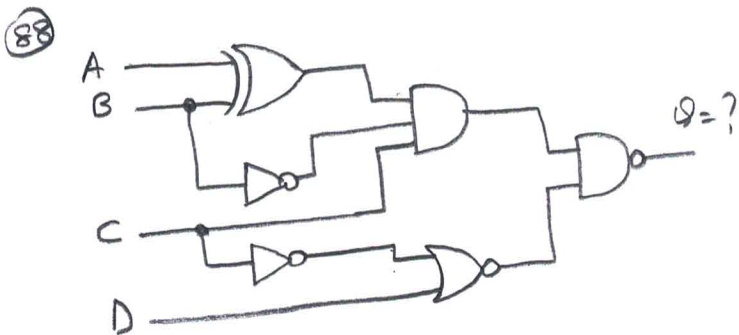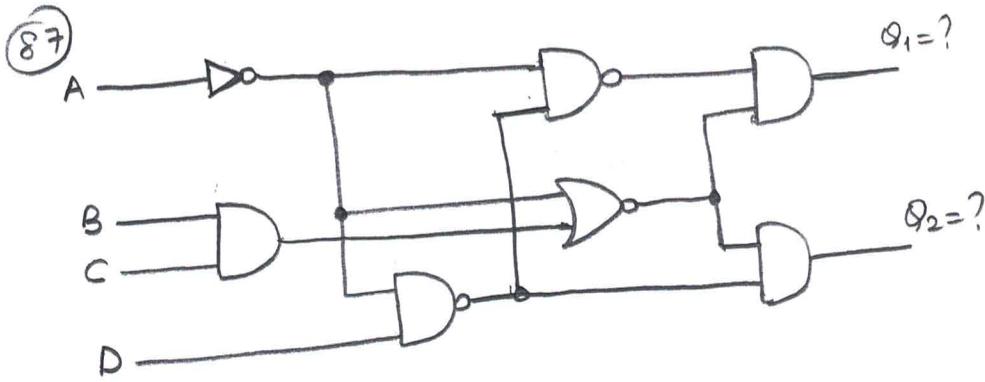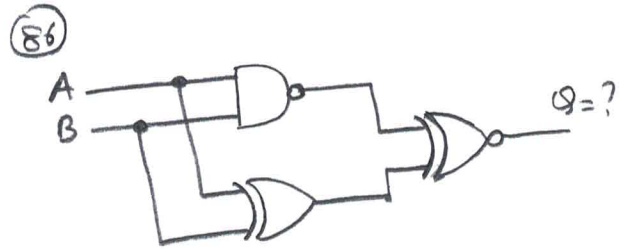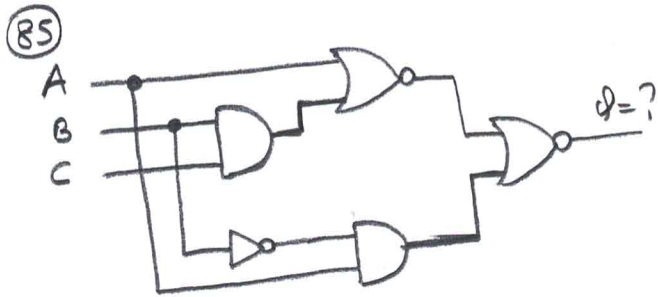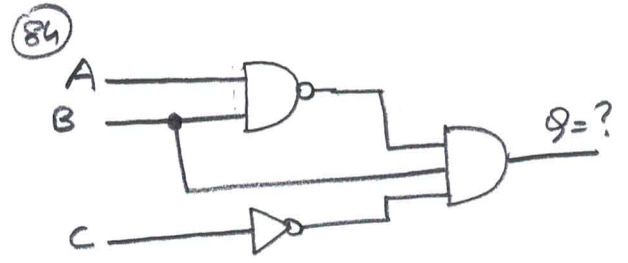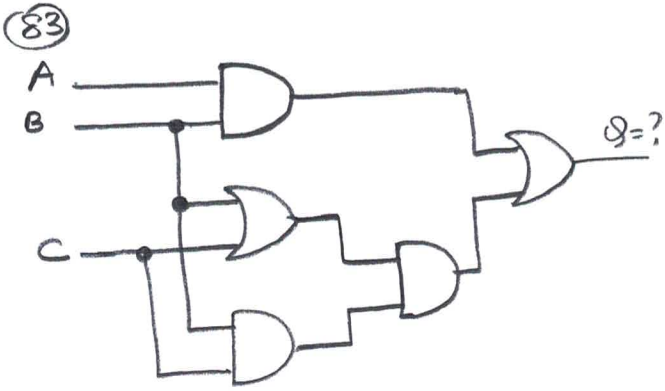Aşağıdaki lojik devrelerin çıkış ifadelerini bulunuz.




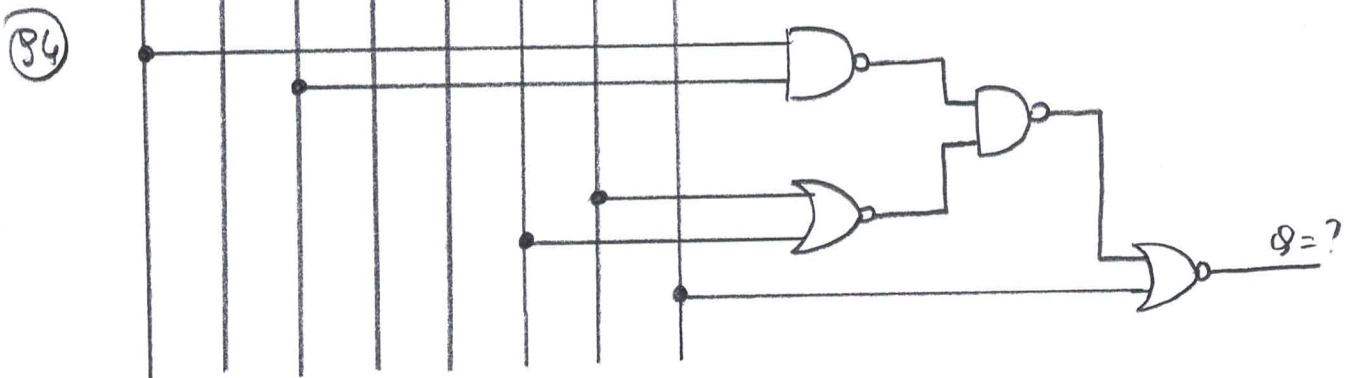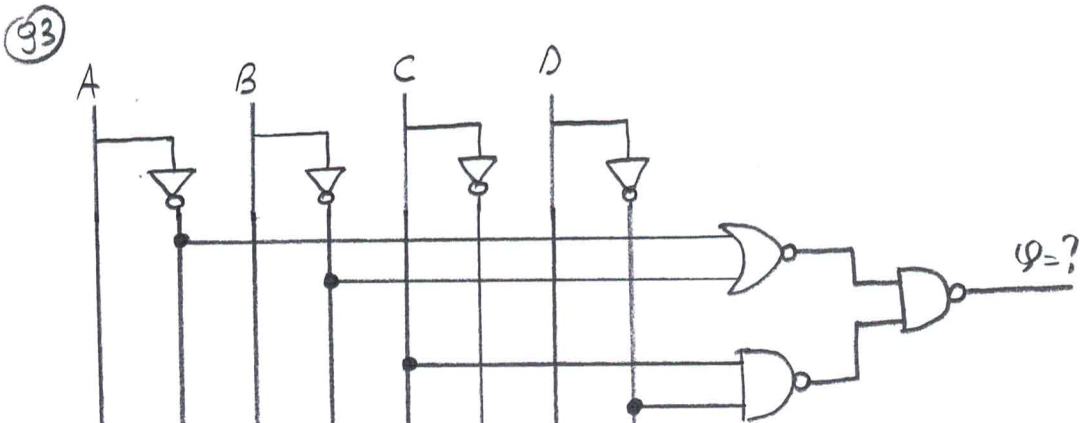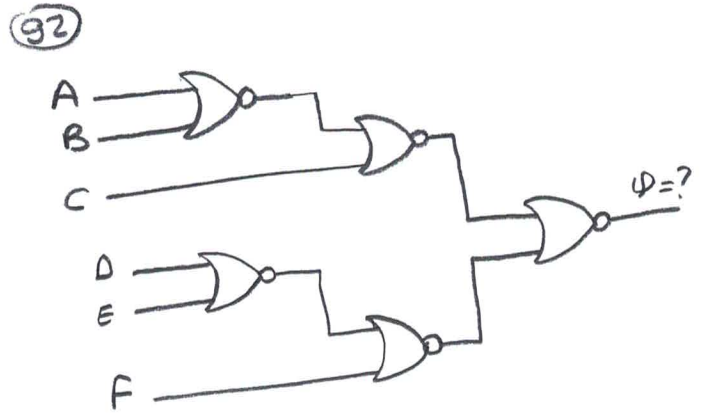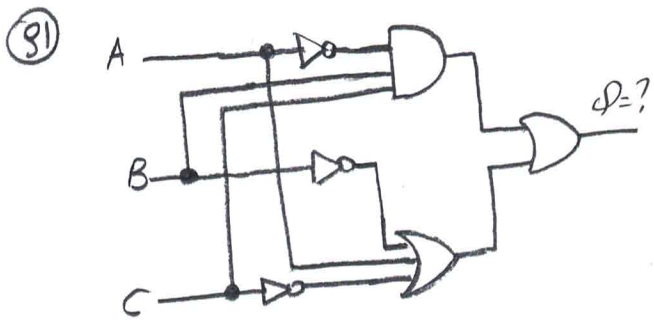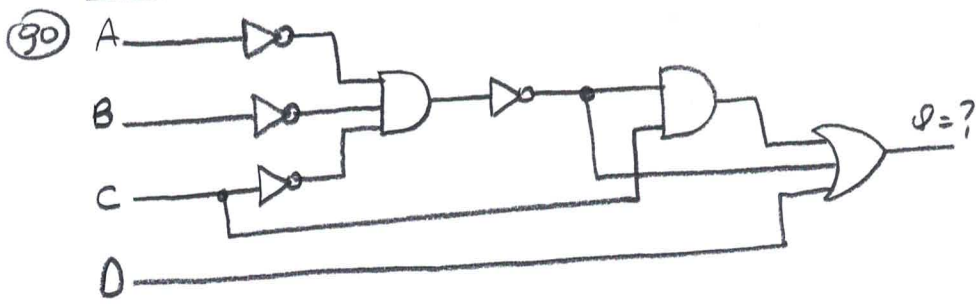Asagıdaki lojik devrelerin çıkış ifadelerini bulunuz. (elbibi.com)




(elabilgi.com)
 Aşağıdaki lojik devrelerin ifadelerini bulunuz.


95

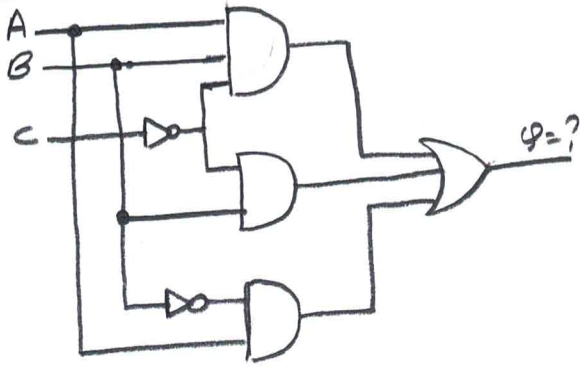


96

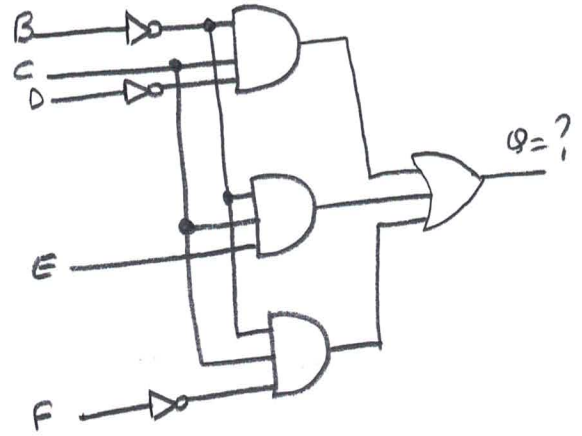


97

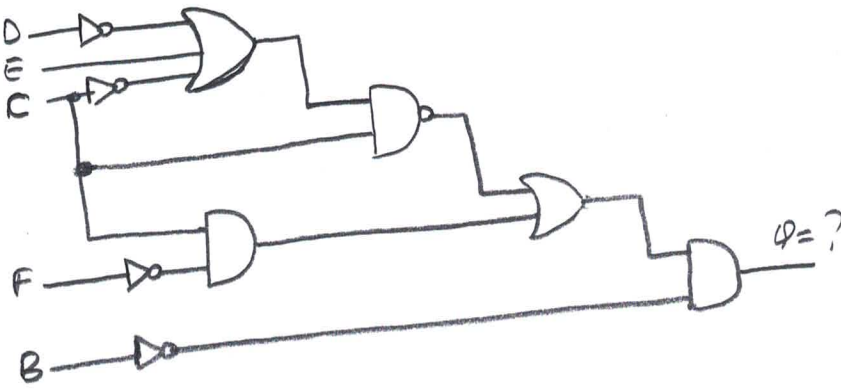

98

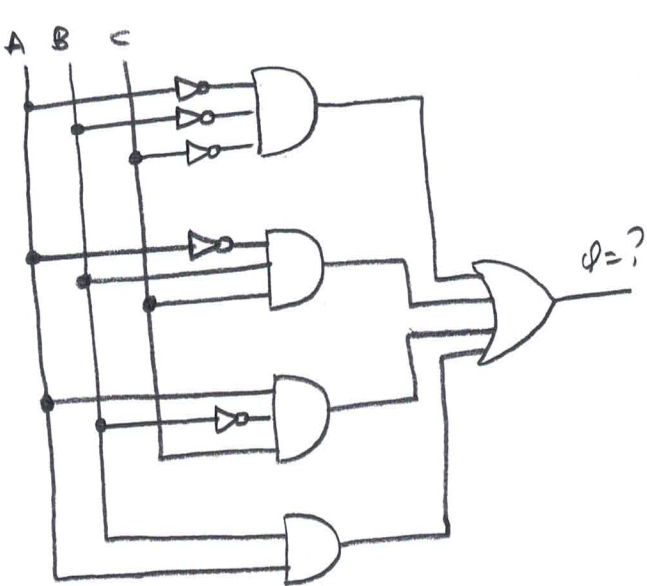


99

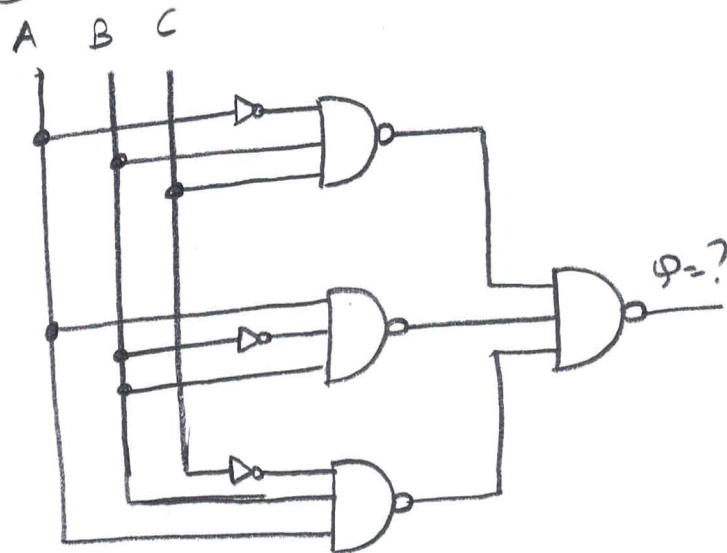


(elbbilgi.com)
Aşağıdaki lojik devrelerin ifadelerini yazınız.

100

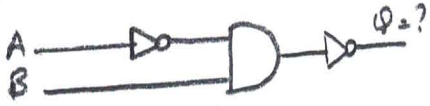

101

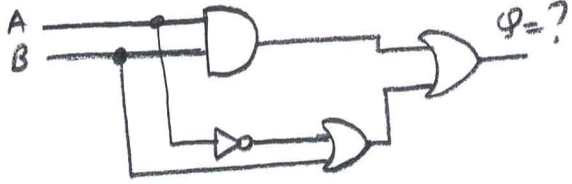

102

